

Experiment # 1- Clock and Periodic Signal Generation

Nesa Abbasi
810199457

1.1





1.10 ns

$2.2 * N * \text{Delay}_{\text{inv}} = 20\text{ns}$

$N = 5$

$2 * N = 10$

$\text{Delay}_{\text{inv}} = 2\text{ns}$

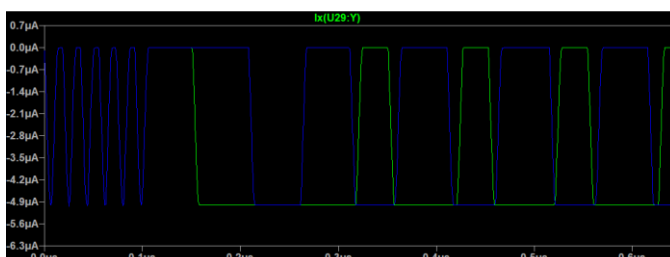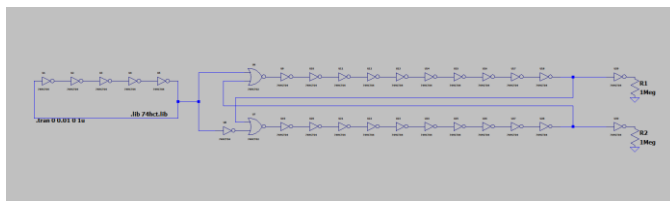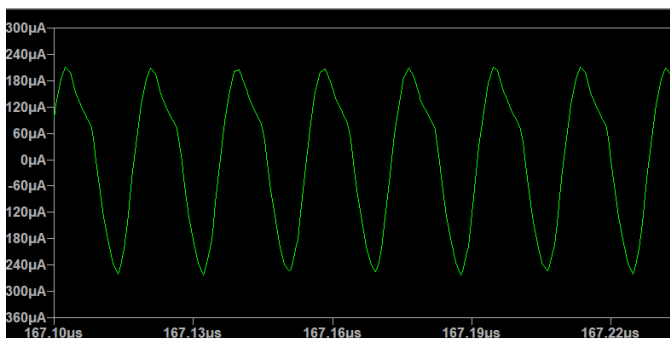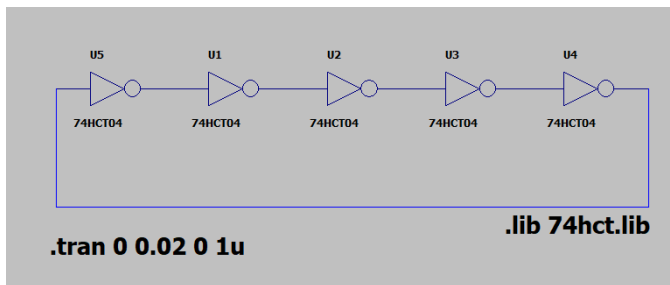

1.2

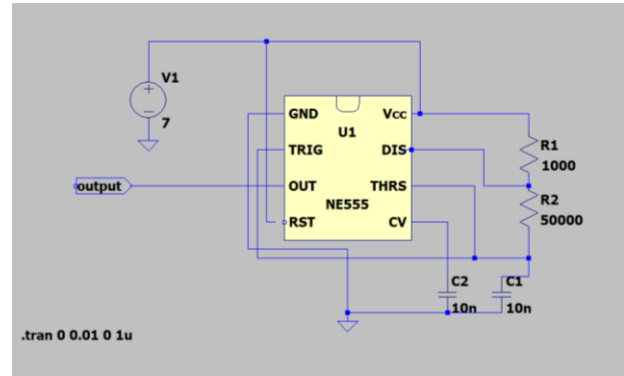


Fig. 3 LM555

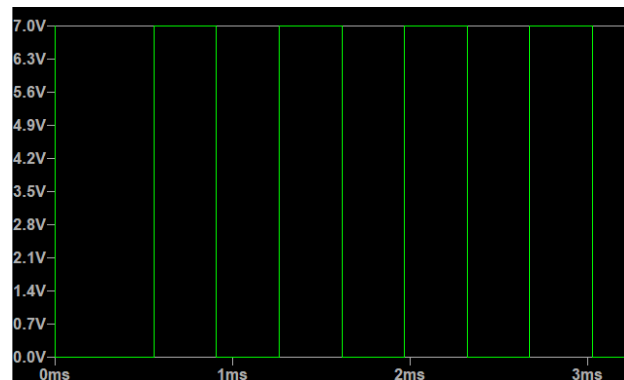


Fig. 4 wave form of the output

1. Clock frequency: $1 / T$

$$T = T_1 + T_2 = 0.693 * (R_1 + 2R_2) * C$$

$$= 0.693 * (101000) * 10 * 10^{-9} = 0.699930 * 10^{-3} \text{ s}$$

Clock frequency: $1 / (0.699930 * 10^{-3})$

$$= 1428.714$$

$$\text{Duty cycle: } (R_1 + R_2) / (R_1 + 2R_2) = 51 / 101$$

$$= 50.49\%$$

2. If $R_2 = 1\text{k}\Omega$:

$$T = 0.693 * (3000) * 10 * 10^{-9} = 0.2079 * 10^{-4} \text{ s}$$

Clock frequency: $1 / (0.2079 * 10^{-4}) = 48100.04$

$$\text{Duty cycle: } 2 / 3 = 66.67\%$$

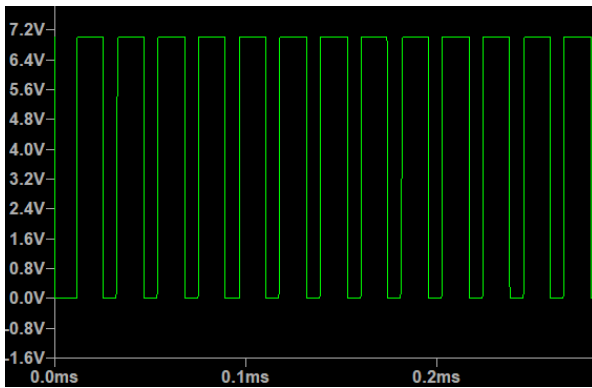


Fig. 5 $R_2 = 1k\Omega$

If $R_2 = 10k\Omega$:

$$T = 0.693 * (21000) * 10 * 10^{-9} = 0.14553 * 10^{-3}s$$

$$\text{Clock frequency: } 1 / (0.14553 * 10^{-3}s) = 6871.435$$

$$\text{Duty cycle: } 11 / 21 = 52.38\%$$

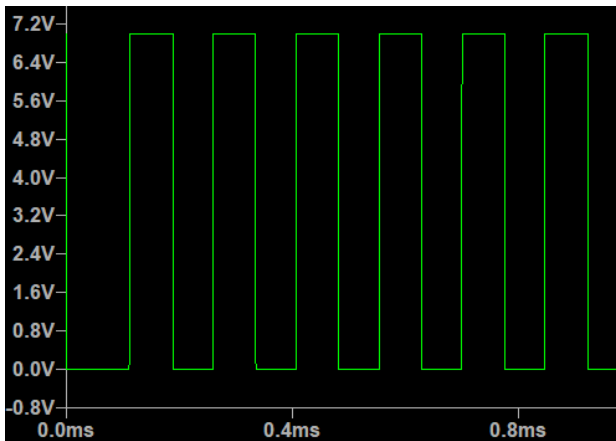


Fig. 6 $R_2 = 10k\Omega$

If $R_2 = 200k\Omega$:

$$T = 0.693 * (401000) * 10 * 10^{-9} = 0.277893 * 10^{-2}s$$

$$\text{Clock frequency: } 1 / (0.277893 * 10^{-2}s) = 359.850$$

$$\text{Duty cycle: } 201 / 401 = 50.12\%$$

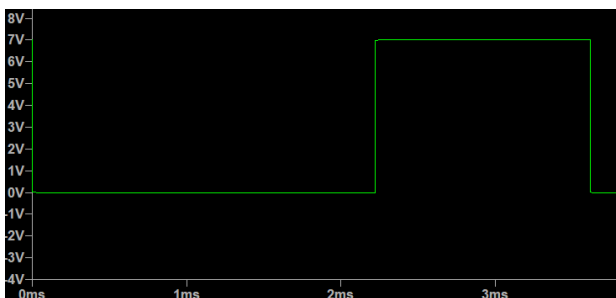


Fig. 7 $R_2 = 200k\Omega$

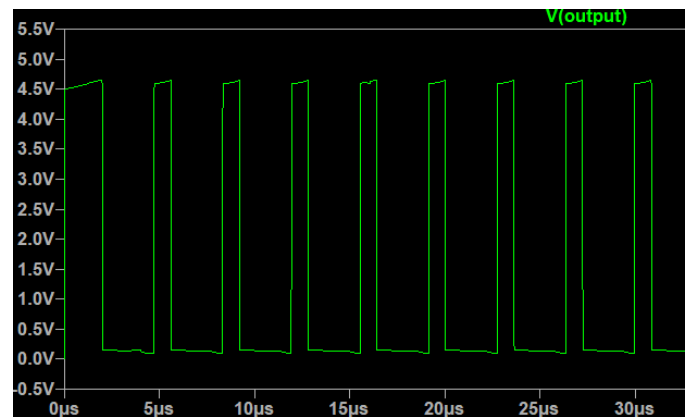
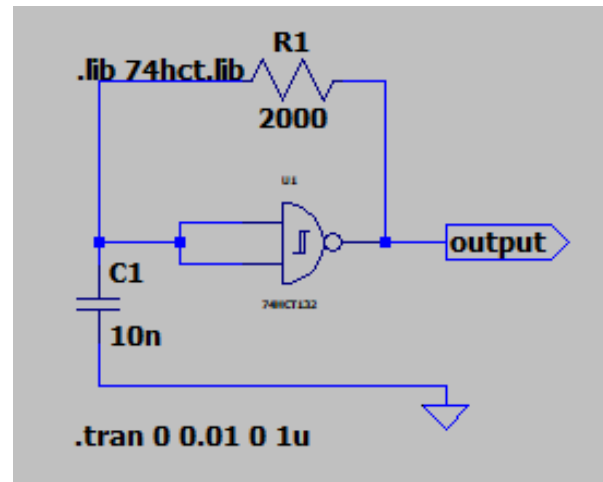


Fig. 8 $R = 470\Omega$

$$T = 3.6 \times 10^{-6} \rightarrow f = 10^6 / 3.6 = 2.7 \times 10^5$$

$$a = f \times RC = 2.7 \times 10^5 \times 470 \times 10 \times 10^{-9} = 1.3$$

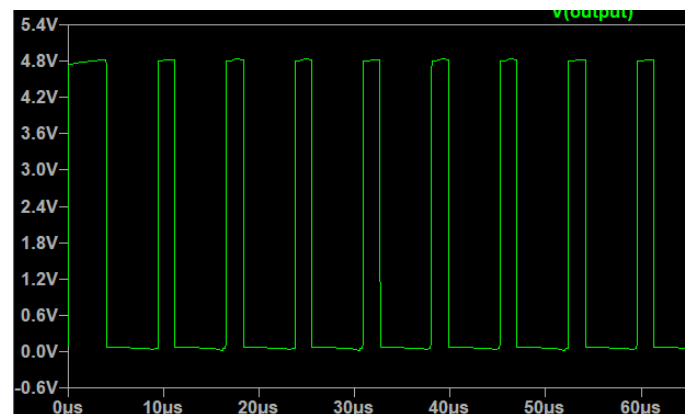


Fig. 9 $R = 1000\Omega$

$$T = 7.2 \times 10^{-6} \rightarrow f = 10^6 / 7.2 = 1.4 \times 10^5$$

$$a = f \times RC = 1.4 \times 10^5 \times 1000 \times 10 \times 10^{-9} = 1.4$$

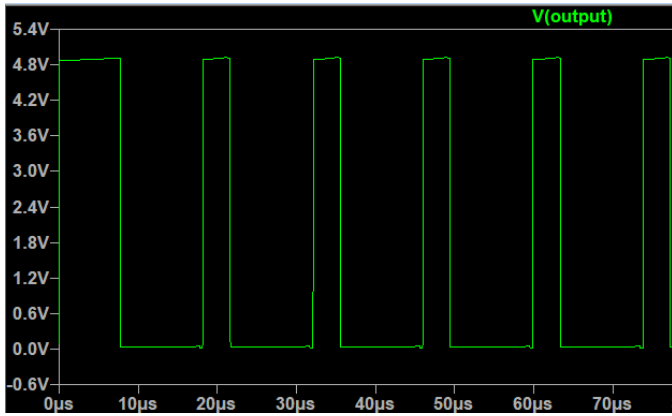


Fig. 10 $R = 2000\Omega$

$$T = 14 \times 10^{-6} \rightarrow f = 10^6 / 14 = 7.1 \times 10^4$$

$$a = f \times RC = 7.1 \times 10^4 \times 2000 \times 10 \times 10^{-9} = 1.4$$

2.1

$$T = 2 * 5 * \text{Delay}_{\text{inv}} = 20\text{ns}$$

$$\text{Ring oscillator frequency} = 1 / T = 1 / (20 * 10^{-9}) = 5 * 10^7$$

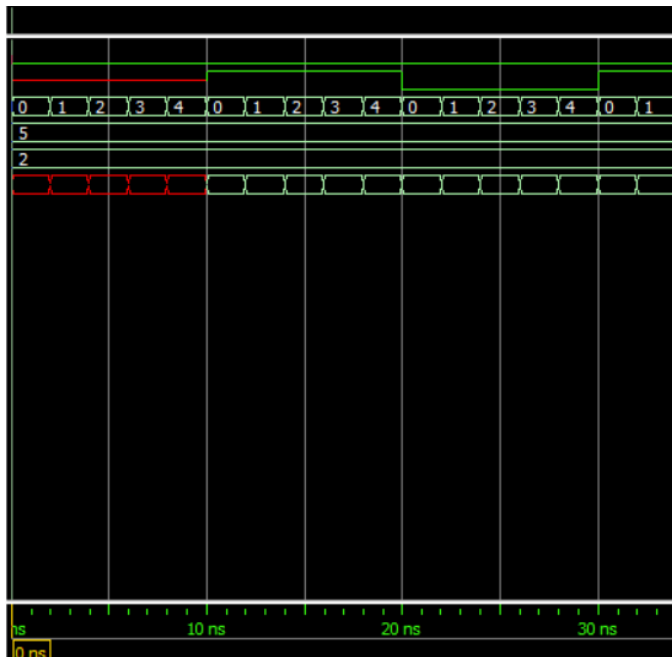


Fig. 11 waveforms of inputs and outputs

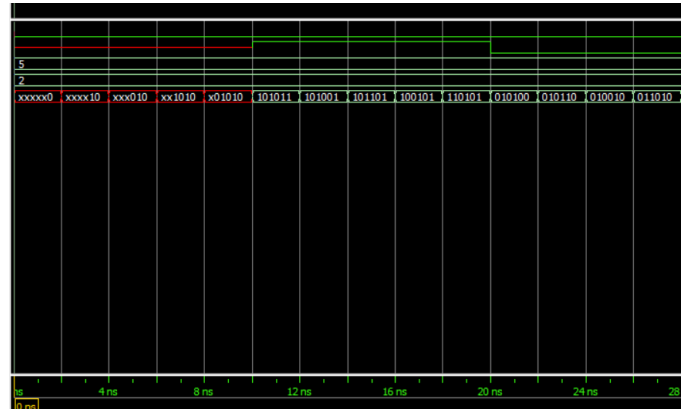


Fig. 12 waveforms of inputs and outputs

2.2

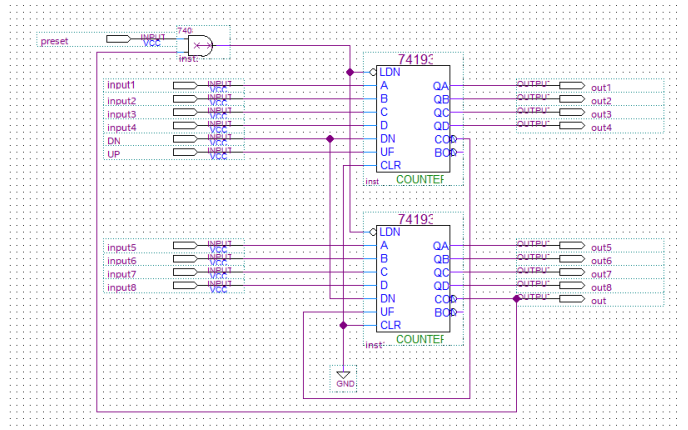


Fig. 13 frequency divider

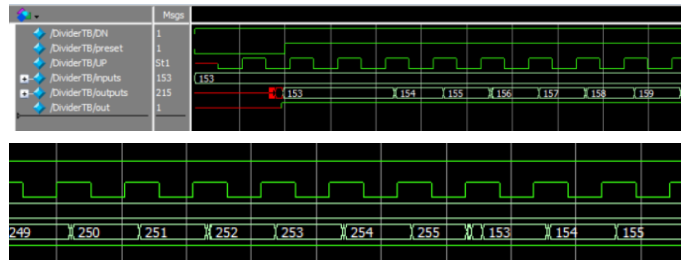


Fig. 14 output waveform

2.3

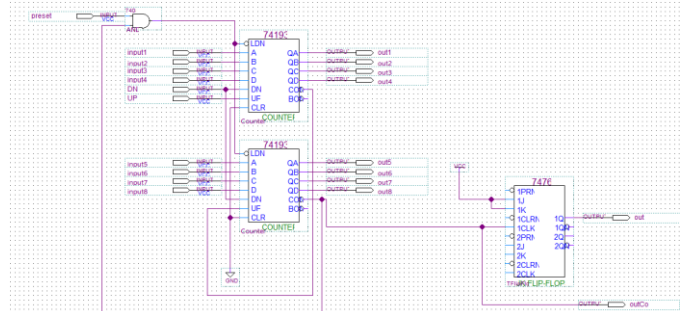


Fig. 15 circuit with T flip flop

